 
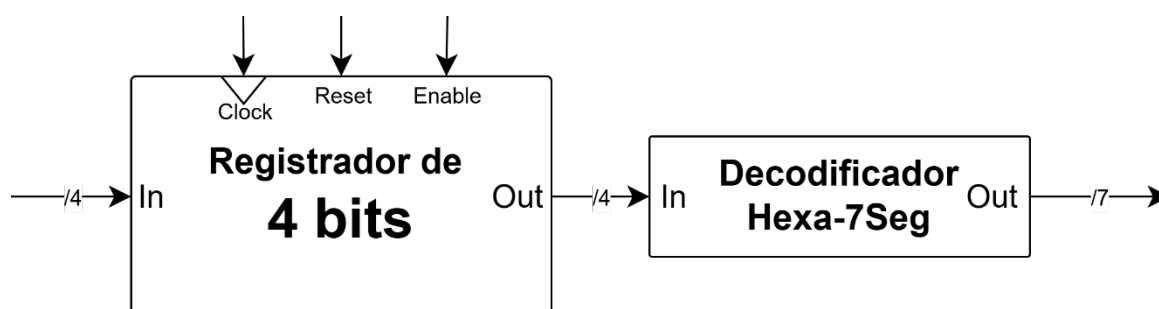


4. Projete um decodificador de hexadecimal para 7 segmentos.
  - a) Crie o decodificador em uma estrutura de módulo. Para facilitar o reuso, salve-o em um arquivo **.v/.sv** separado.
  - b) O decodificador deve possuir uma entrada de 4bits, para entrar um número de 4'h0 até 4'hF e uma saída de 7bits para conectar um display de 7 segmentos e poder visualizar o dígito.
  - c) Para testar seu circuito, instancie um decodificador, no Mod\_Teste, com o seguinte mapeamento de entradas e saídas:



- d) Dica: pesquise sobre a estrutura *case*. Implemente a lógica de funcionamento em alto nível.
5. Gere sinais de 4'b0000 até 4'b1111 através das chaves SW[11:8] e valide, manualmente, seu decodificador, observando os dígitos acesos no display HEX3. **Chame o professor para Validar seu progresso até esse ponto.**
6. Resgate o registrador de 4bits já implementado e validado da Sprint 2 e inclua um decodificador de hexa-7seg para visualizar sua saída.



7. Conecte botões e chaves às entradas, assim como um display de 7 segmento na saída. Gere sinais de teste manualmente e cheque se os resultados estão de acordo com o previsto. **Chame o professor para Validar seu progresso até esse ponto.**



Após o professor conferir seus testes, compacte todos os arquivos em um **.zip** e submeta-o no **SIGAA**



#### Desafio (Valendo +0,2 na média geral)

1. Simule a montagem do item 6, no ModelSim, utilizando waveforms para gerar os estímulos das entradas. Dica: assistir o [vídeo](#).
2. Crie um testbench para simular sistematicamente diversos cenários de operação da mesma montagem do item 6. Dica: assistir o [vídeo](#).

## Módulo topo – Mod\_Teste

```
`default_nettype none //Comando para desabilitar declaração automática de wires
module Mod_Teste (
//Clocks
input          CLOCK_27, CLOCK_50,
//Chaves e Botoes
input  [3:0]    KEY,
input  [17:0]   SW,
//Displays de 7 seg e LEDs
output  [0:6]   HEX0, HEX1, HEX2, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX7,
output  [8:0]   LEDG,
output  [17:0]  LEDR,
//Serial
output          UART_TXD,
input           UART_RXD,
inout  [7:0]    LCD_DATA,
output          LCD_ON, LCD_BLON, LCD_RW, LCD_EN, LCD_RS,
//GPIO
inout  [35:0]   GPIO_0, GPIO_1
);
assign  GPIO_1      =      36'hzzzzzzzz;
assign  GPIO_0      =      36'hzzzzzzzz;
assign  LCD_ON       =      1'b1;
assign  LCD_BLON     =      1'b1;
wire    [7:0]        w_d0x0, w_d0x1, w_d0x2, w_d0x3, w_d0x4, w_d0x5,
                w_d1x0, w_d1x1, w_d1x2, w_d1x3, w_d1x4, w_d1x5;
LCD_TEST MyLCD      (
    .iCLK      ( CLOCK_50 ),
    .iRST_N    ( KEY[0] ),
    .d0x0(w_d0x0),.d0x1(w_d0x1),.d0x2(w_d0x2),.d0x3(w_d0x3),.d0x4(w_d0x4),.d0x5(w_d0x5),
    .d1x0(w_d1x0),.d1x1(w_d1x1),.d1x2(w_d1x2),.d1x3(w_d1x3),.d1x4(w_d1x4),.d1x5(w_d1x5),
    .LCD_DATA( LCD_DATA ),
    .LCD_RW   ( LCD_RW ),
    .LCD_EN   ( LCD_EN ),
    .LCD_RS   ( LCD_RS )
);
//----- modifique a partir daqui -----
endmodule
```